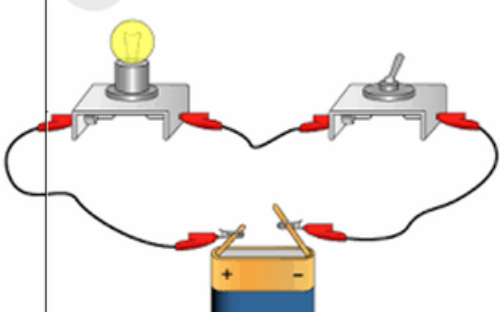




التصحيح النموذجي لموضوع الفرض المحروس للثلاثي الأول

الجزء الأول : (12 نقطة)

حل التمرين الأول : (6 نقاط)

1-العنصر الكهربائي الذي ينقص التركيب حتى يصبح تركيبا لدارة كهربائية هو : **العمود الكهربائي (البطارية-المولد الكهربائي)**

2-إعادة رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقص

3-رسم المخطط النظامي الموافق للتركيب

حل التمرين الثاني : (6 نقاط)

1- تسمية عناصر الدارة الكهربائية

**L** مصباح كهربائي - **M** محرك كهربائي - **E** بطارية أعمدة (عمود كهربائي-مولد كهربائي)

**k<sub>1</sub>** قاطعة بسيطة مغلقة - **k<sub>2</sub>** قاطعة بسيطة مفتوحة

2- نوع الربط بين المحرك **M** و المصباح **L** **على التسلسل.**

3- عند غلق القاطعة **K<sub>2</sub>** **يتوقف المحرك عن الدوران** و **تزداد شدة توهج المصباح** و يمكن أن يتعرض للتلطف لعدم وجود منصهرة تحميه.

4- نقول عن المحرك في هذه الحالة أنه **مستقصر**

الجزء الثاني : (08 نقاط)

حل الوضعية الإدماجية :

1- يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية : **الدارة الكهربائية ذهاب و إياب.**

2- سبب انطفاء المصابيح عند تلف إحداها لأنها كانت موصولة **على التسلسل.**

3- يجب توصيل المصابيح **على التفرع** حتى لا تتأثر بتلف إحداها

