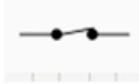
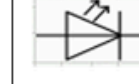


تصحيح التقويم البيداغوجي للفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الإدماجية الأولى (06ن):

(3.5)

1/- إتمام الجدول

							رمز العنصر الكهربائي
المحرك	أسلاك توصيل	قاطع مغلقة	قاطع مفتوحة	صمام ضوئي	عمود كهربائي	مصباح كهربائي	اسم العنصر الكهربائي

(01)+(1.5)

2/- عرف كل من:-

- عرف الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية و تحتوي على مولد واحد على الأقل.
- المولد الكهربائي: هو عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية و له قطبان غير متماثلان احدهما موجب و الثاني سالب.

الوضعية الإدماجية الثانية (06ن):

1/- إتمام الجدول

المخطط 4	المخطط 3	المخطط 2	المخطط 1	
لا يتوهج	لا يتوهج	يتوهج	لا يتوهج	المصباح L_1
لا يتوهج	لا يتوهج	لا يتوهج	يتوهج	المصباح L_2

(01)

(01)

(01)

(01)

(01)

2/- العناصر التي يمكن أن تتلف في كل مخطط :

- المخطط 1 : يمكن أن يتلف L_2 - المخطط 3 : البطارية ترتفع درجة حرارتها و تتلف
- المخطط 2 : يمكن أن يتلف L_1 - المخطط 4 : البطارية ترتفع درجة حرارتها و تتلف

(01)

3/- الاحتياطات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط أمنية

- تغليف أسلاك التوصيل. - استعمال المنصهرة. - استعمال القاطع الكهربائي (القاطع التفاضلي)

الوضعية الإدماجية الثالثة (08) :

(01)

1/- الخلل في السيارتين المعطلتين راجع إلى:

(01)

- سبب تعطل السيارة الأولى : لان دلالة المحرك اكبر من دلالة العمود الكهربائي.
- سبب تعطل السيارة الثانية : لأن الربط المستعمل بين المصباحين هو الربط على التسلسل.

2/- طريقة التصليح بالنسبة للسيارتين .



(01)

- السيارة الأولى : استعمال بطارية ذات دلالة تتوافق مع دلالة المحرك.

(01)

- السيارة الثانية : استعمال الربط على التفرع بدل الربط على التسلسل.

3/- رسم مخطط النظامي الدارة الكهربائية بالنسبة للسيارة الثانية قبل التصليح و بعده.

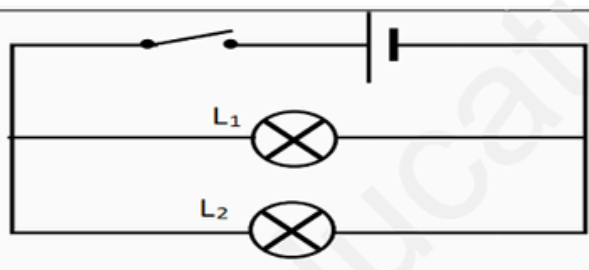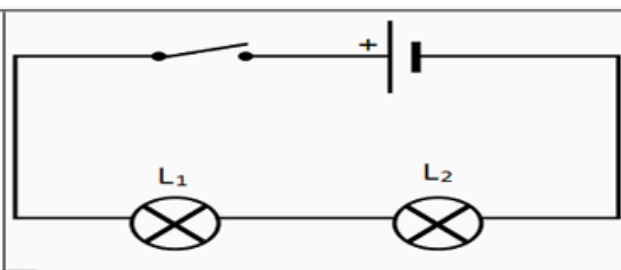المخطط النظامي بعد التصليح	المخطط النظامي قبل التصليح
	
- نوع الإضاءة هي إضاءة قوية	- نوع الإضاءة هي إضاءة عادية

(01)+(0.5)

(01)+(0.5)