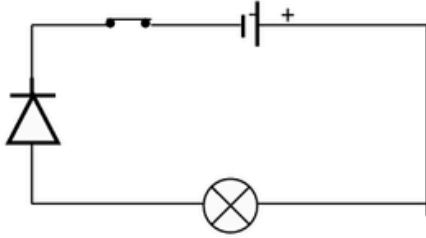


التمرين الأول: (06ن)

فكر جيدا ثم اجب



❖ صنف في جدول المواد التالية الى مواد ناقلة ومواد عازلة :
الألمنيوم ، الماء النقي ، الرصاص ، الزجاج ، الخشب الجاف ، محلول ملحي.


❖ لديك الدارة الموضحة في الشكل المقابل :

- 1- ماهي العناصر المشكلة لهذه الدارة .
- 2- عند غلق القاطعة هل يتوهج المصباح .
- 3- اعد رسم الدارة مع تحديد جهة التيار الكهربائي .
- 4- هل يتوهج المصباح عند قلب اقطاب المولد .

التمرين الثاني : (06ن)


مصباح مسجل عليه الكتابة التالية 6V

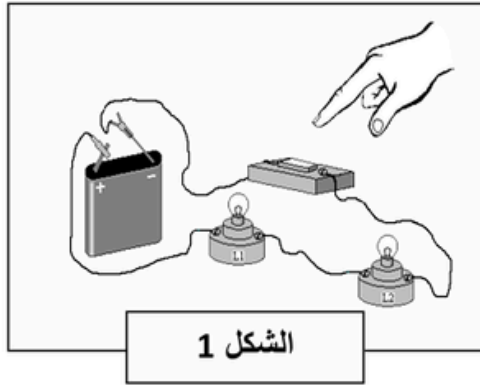- 1- ماذا تعني هذه الكتابة ؟
- 2- ماهي البطارية المناسبة لهذا المصباح من بين البطاريات التالية حتى يتوهج بشكل عادي .



3V	6V	4.5V	12V
----	----	------	-----

- 3- اعد رسم الدارة الموضحة في الشكل 1
باستعمال الرموز النظامية
- 4- اذا كانت البطارية تحمل الكتابة 12V والمصباحين لكل واحد 6V
كيف يكون توهج الصباحين ؟ علل.

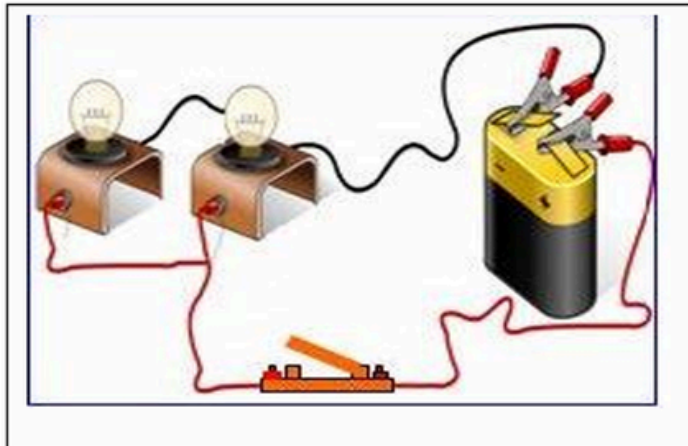الوضعية الإدماجية : (08ن)

احمد واسلام تلميذان يدرسان في السنة اولى متوسط .
احضرا عناصر كهربائية بسيطة وقاما بتركيب دارة كهربائية.

1- ماهو نوع ربط المصباحين في المخطط.

2- اين نجد هذا النوع من الربط ؟ علل

3- اعد رسم الدارة باستعمال الرموز النظامية