



المدة: ساعة

المستوى: 1 متوسط

دورة نوفمبر: 2019

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط)

* أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.

- 1/ تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها.
- 2/ للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب والآخر سالب.
- 3/ للمصباح مربيطان هما سلك التنغستين والعقب.
- 4/ في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يزداد الآخر توهجا.
- 5/ رمز القاطعة ذهاب وإياب هو 
- 6/ يخرج التيار الكهربائي من القطب السالب للعمود الكهربائي إلى القطب الموجب.

التمرين الثاني: (6 نقاط)


1/ ماذا يمثل الشكل المقابل.

- ما نوع الربط.

2/ سم العناصر 1.....2.....3.....4.....

3/ ما نوع الربط بين (L_1 و L_2) وبين (L_2 و L_3)

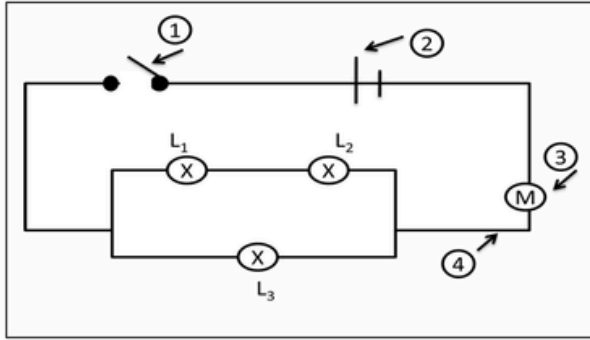4/ إحترق المصباح (L_1) ماذا يحدث لـ (L_2) و (L_3)



الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

في ورشة العلوم الفيزيائية قام كهربائي المتوسطة بتركيب دارة كهربائية كما تبينه الوثيقة، فتساءل زميلك عن هذه الدارة وكيفية تشغيلها.


المطلوب:

إنطلاقا مما درست ساعد زميلك في الإجابة عما يلي:

1/ ما نوع الدارة الكهربائية؟

2/ كيف نسمي العنصر 1 ما دوره.

3/ أكمل جدول الحقيقة

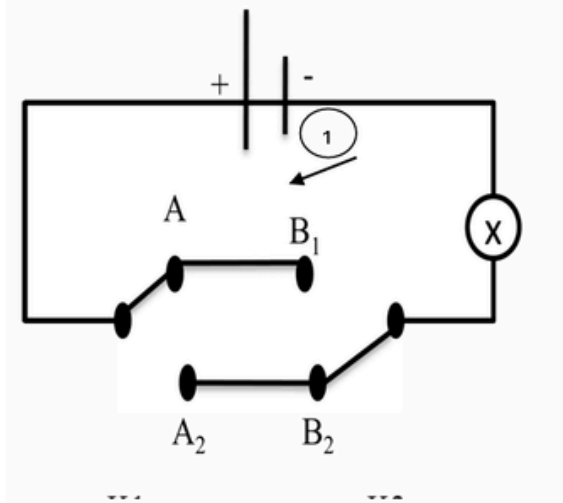

المصباح	K2	K1
.....	B ₁	A ₁
.....	B ₂	A ₁
.....	B ₁	A ₂
.....	B ₂	A ₂

4/ ما لهدف من استعمال هذه الدارة ؟ وأين نجدها؟