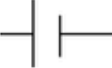
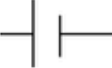
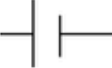
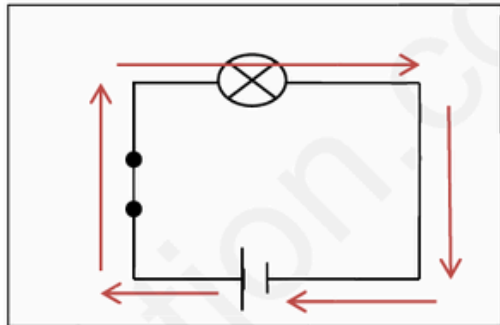
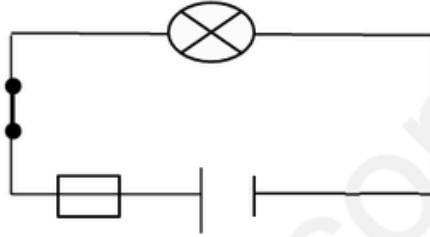


تصحيح : مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الاجابة النموذجية وسلم التنقيط

جزء	ت	س	الاجابة النموذجية	ع م	مج										
الجزء الاول (12 نقطة)	الوضعية الاولى	1س	أكمل الجدول :	4*0.5	02										
		2س	<table><tr><th>العنصر</th><th>المصباح</th><th>الأسلاك</th><th>المحرك</th><th>البطارية</th></tr><tr><td>الرمز</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	العنصر	المصباح	الأسلاك	المحرك	البطارية	الرمز					01	02
		العنصر	المصباح	الأسلاك	المحرك	البطارية									
		الرمز													
3س	سبب التوهج الضعيف للمصباح : دلالة البطارية أقل من دلالة المصباح . الحل المقترح : استعمال بطارية ذات دلالة أكبر من دلالة المصباح . المخطط النظامي : 	2*01	02												
	الوضعية الثانية	1س	1 - ما نوع الربط في كل شكل :	0.5*2	01										
		2س	الشكل 01 : التسلسل الشكل 02 : التفرع 2 - ما ذا يحدث عند نزع مصباح واحد من كل شكل : الشكل 01 : ينطفئ المصباح الآخر الشكل 02 : يبقى الآخر متوهجا	01*2	02										
		3س	3 - وضع " كمال " سلك نحاسي بين طرف أحد المصابيح ما ذا يحدث في كل تركيب :	01*2	02										
		4س	الشكل 01 : ينطفئ المصباح L1 ويزداد الآخر توهجا . الشكل 02 : تنطفئ جميع المصابيح . 4 - أي ربط أفضل في حياتنا اليومية ولماذا ؟ أفضل ربط هو : ربط على التفرع لأنه عند تلف أحد المصابيح يبقى الآخر متوهجا .	0.5*2	01										

		1 - سبب حدوث الشرارة الكهربائية		
01	01	- تلامس الاسلاك او اسلاك غير مغلفة		
02	01	- حدوث استقصار للدارة		
		- لماذا لم يتوهج المصباح بعد إصلاح الخلل:		
01	01	تلف البطارية		
		2 - كيف أصلحت " فلة " الخلل ك		
0.5	0.5	غلفت الاسلاك ووضعت منصهرة		
1.5		3 - يمكن حماية الدرات الكهربائية من أخطار الكهرباء داخل المنزل :		
	3*0.5	وضع منصهرة - تغليف الاسلاك - تركيب قاطع الي		
		4 - رسم مخطط كهربائي للدارة الكهربائية		
01	2*0.5			

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية :

المعايير	س	المؤشرات	مجزأة	مجموع
الوجاهة	س1	- يذكر سبب حدوث الشرارة	01	2.5
	-	- يحدد سبب عدم توهج المصباح	0.5	
	س3	- يذكر وسيلة حماية	0.5	
	س4	- يرسم مخطط نظامي لدارة كهربائية بسيطة	0.5	
الاستعمال السليم للأدوات المادة	س1	- يفسر سبب حدوث الشرارة	01	3.5
	-	- يشرح سبب عدم توهج المصباح	0.5	
	س2	- يذكر طريقة اصلاح الخلل	0.5	
	س3	- يذكر وسائل اخرى للحماية	01	
	س4	- يرسم منصهرة على المخطط بالرمز النظامي لها	0.5	
الانسجام	س4	- التعبير بلغة علمية سليمة	0.5	01
		- التسلسل المنطقي للأفكار والدقة	0.5	
		- وضوح الخط والرسومات	0.5	01
		- تنظيم الورقة	0.5	
الابداع والانتقان				