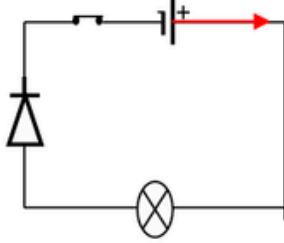


❖ تصنف المواد الى مواد ناقلة ومواد عازلة :

المواد الناقلة	المواد العازلة
الألمنيوم- الرصاص- محلول ملحي	الماء النقي – لزجاج- الخشب الجاف



1. العناصر المشكلة لهذه الدارة . مصباح توهج- قاطعة- مولد-صمام ثنائي

2. عند غلق القاطعة يتوهج المصباح .

3. رسم جهة التيار الكهربائي .

4. عند قلب اقطاب المولد .لا يتوهج الصباح لان الصمام الضوئي لايسمح بمرور التيار الكهربائي


ين
ول
(06ن)

مصباح مسجل عليه الكتابة التالية 6v

1. تعني هذه الكتابة: الدلالة الازمة لتشغيل الصباح

2. البطارية المناسبة لهذا الصباح حتى يتوهج بشكل عادي .هي البطارية التي تحمل الدلالة 6V

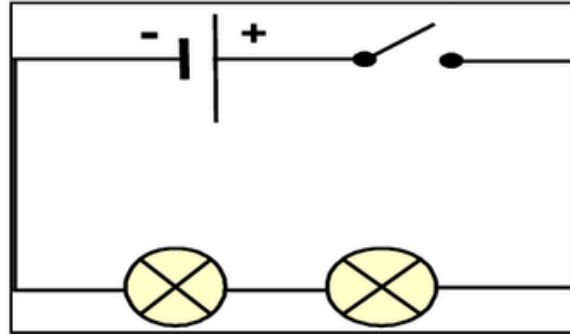3. اعادة رسم الدارة الموضحة في الشكل 1 باستعمال الرموز النظامية



4. اذا كانت البطارية تحمل الكتابة 12V والمصباحين لكل واحد 6V

يكون توهج الصباحين عادي لان دلالة البطارية توافق دلالة المصباحين.

مر
يا
(06ن)

الوضعية الإدماجية :

1- نوع ربط المصباحين في المخطط.

الربط على التفرع

2- نجد هذا النوع ن الربط في : المنازل و السيارات والمدارس والمصانع.....الخ

التعليل : لان الربط على التفرع يكون توهج المصابيح عادي واذا اتلف احد المصابيح تبقى الاخرى متوهجة.

3- رسم كل دائرة باستعمال الرموز النظامية.

