

الإجابة النموذجية

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

* أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.

- 1/ تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها. (خطأ)
- تكون الدارة الكهربائية مفتوحة إذا مر التيار الكهربائي في العناصر المشكلة لها.....1ن
- 2/ للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب والآخر سالب. (صحيح)1ن
- 3/ للمصباح مربوطان هما سلك التنغستين والعقب. (خطأ)
- للمصباح مربوطان هما الفتير المركزي والعقب.....1ن
- 4/ في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يزداد الآخر توهجا. (خطأ)
- في دارة التفرع إذا نزعنا أحد المصابيح يبقى توهج الآخر عاديا.....1ن
- 5/ رمز القاطعة ذهاب وإياب هو  (صحيح).....1ن
- 6/ يخرج التيار الكهربائي من القطب إلى القطب الموجب. (خطأ)
- يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب للعمود الكهربائي إلى القطب السالب.....1ن

التمرين الثاني: (6 نقاط).

- 1/ يمثل الشكل المقابل دارة كهربائية.....1ن
نوع الربط هو ربط مختلط1ن
- 2/ 1 قاطعة.....0.5ن
2 مولد.....0.5ن
3 محرك.....0.5ن
4 أسلاك.....0.5ن
- 3/ نوع الربط بين (L_1 و L_2) هو ربط على التسلسل0.5ن
وبين (L_2 و L_3) هو ربط على التفرع0.5ن
- 4/ L_2 ينطفئ.....0.5ن
 L_3 يبقى متوهجا.....0.5ن

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

المعايير	المؤشرات	العلامة														
الوجاهة	ترجمة الوضعية بطريقة سليمة اكمال الجدول بطريقة صحيحة	1ن														
الاستخدام السليم لادوات المادة	س1. الدارة الكهربائية هي دارة ذهاب و اياب	1ن														
	س2. العنصر 1 هو مولد	1ن														
	وهو مصدر الطاقة الكهربائية	1ن														
	س3.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المصباح</th><th>القاطعة 2</th><th>القاطعة 1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>B₁</td><td>A₁</td></tr> <tr> <td>0</td><td>B₂</td><td>A₁</td></tr> <tr> <td>0</td><td>B₁</td><td>A₂</td></tr> <tr> <td>1</td><td>B₂</td><td>A₂</td></tr> </tbody> </table>	المصباح	القاطعة 2	القاطعة 1	1	B ₁	A ₁	0	B ₂	A ₁	0	B ₁	A ₂	1	B ₂	A ₂
المصباح	القاطعة 2	القاطعة 1														
1	B ₁	A ₁														
0	B ₂	A ₁														
0	B ₁	A ₂														
1	B ₂	A ₂														
	س4. الهدف من استعمال الدارة ذهاب و اياب هو التحكم في توهج المصباح من مكانين مختلفين نجدها في الاروقة و السلالم	1ن 1ن														
الانسجام	اجابة دقيقة وبلغة علمية سليمة الاستعمال السليم للرموز النظامية	0.5ن														
الاتقان	تنظيم الاجابة نظافة الورقة	0.5ن														