



ديسمبر 2020

المستوى : الاولى متوسط



المدة: 1سا

الفرض الأول في مادة العلوم فزيائية

الموضوع 2

الوضعية الاولى 10 ن:



1- أثناء ذهابك مع والدك إلى محل لشراء لوازم الدارة الكهربائية لصنع المشروع الذي طلب منك انجازه و جدت هذا الملصق المبين في الجدول التالي فطلب والدك منك تسمية العناصر الكهربائية و شرح بعض المفاهيم؟

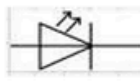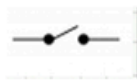رمز العنصر الكهربائي						
اسم العنصر الكهربائي	المصباح	عمود كهربائي			سلك ناقل	المحرك
2- عرف كل من: - الدارة الكهربائية و المولد الكهربائي						
الوضعية الثانية 10 ن:						

اثناء زيارتك لمنزل خالتك وجدت ابنها وليد يلعب بسيارتين صغيرتين لكنه اشتكى من عطل في السيارتين

السيارة الاولى تسير ببطء رغم ان البطارية جديدة

السيارة الثانية ارتطمت (اصطدمت) بالجدار فتكسر احد المصابيح الامامية و لكن مصباح الجهة الاخرى اصبح لا يتوهج بالرغم من انه سليم ساعد وليد لتصليح السيارتين

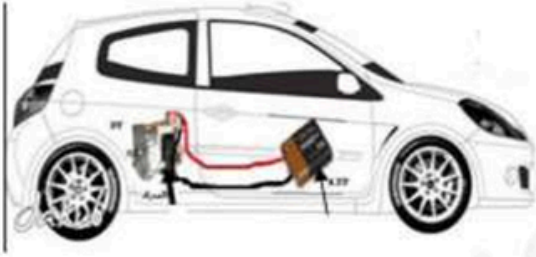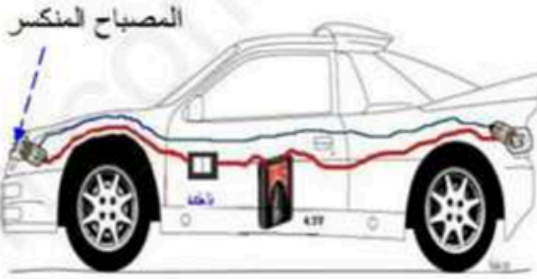السند (1)	السند (2)
	
دلالة المحرك 8 V	دلالة البطارية 4.5V
دلالة المصباح 2 V	دلالة البطارية 4.5V

1- برايك اين يكمن الخلل في السيارتين المعطلتين؟

2- اعط لكل خلل ذكرته طريقة تصليح مناسبة؟

3- قم برسم مخطط نظامي لدارة كهربائية مناسبة بالنسبة للسيارة الثانية قبل التصليح و بعده

4- ما نوع الاضاءة في كل من المخططين (قبل التصليح و بعده) ؟