



جانفي 2021

المستوى : الأولي متوسط

المدة: 1 سا

الفرض الثاني في مادة العلوم فزيائية

الموضوع 2

الوضعية الأول (10 ن) :

الجزء الاول:

المقدار	رمزه	اداة قياسه	وحدة قياسه
حجم السائل			
.....		القدم القنوية	

الجزء الثاني:

انجز التحويلات التالية :

$$215CL = \dots\dots\dots L$$

$$572mL = \dots\dots\dots cL$$

$$27mm = \dots\dots\dots m$$

$$370m = \dots\dots\dots km$$

الوضعية الثانية (10 ن) :

انجز وليد التركيبية الموضحة في الوثيقة و لما اغلق القاطعة لاحظ انطفاء المصباح L1


و توهج قوي للمصباح L2 فاحترار في انطفاء المصباح L1 رغم انه سليم وضح له الامر

و ذلك بالإجابة عن الاسئلة التالية :

1- كيف تفسر ما حدث في الدارة ؟

.....

 .....
2- ارسم مخطط الدارة الموافق لهذه التركيبة مع تحديد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي



3- بين ما يحدث في الدارة في حالة توصيل السلك النحاسي بين مربطي المصباحين
L1 ;L2 معا

.....
.....
.....

4- استنتج دور العنصر (3) و اذكر اسمه

.....
.....
.....

