

1- أجب بصحيح أو خطأ : (1×4)

- الربط المختلط يضم التركيب على التسلسل و التركيب على التفرع
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين
- يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي
- الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي

2- أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة : (0.5×6)


- التيار الكهربائي هو..... الإجمالية..... مادية ، صغيرة جدا ، في..... واحدة
- من القطب..... إلى القطب.....
- الجسم الناقل هو كل جسم صلب أو سائل..... يمرور التيار الكهربائي.

3- أملأ الجدول التالي: (0.5×6)

الرمز النظامي				العنصر الكهربائي
				عمود كهربائي
				قاطعة بسيطة
				صمام ضوئي

التمرين الثاني : (10) : أكمل الفراغات بالإجابات المناسبة:

(1) المخطط الأول: - نوع الربط: (01)

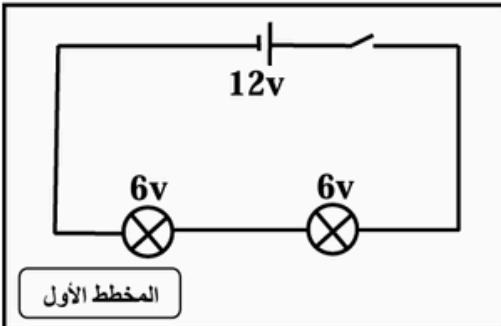


- إذا نزعنا أحد المصباحين: (0.5)

- توهج المصباحين: (0.5)

- المصباحان..... لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(2) المخطط الثاني: - نوع الربط: (01)

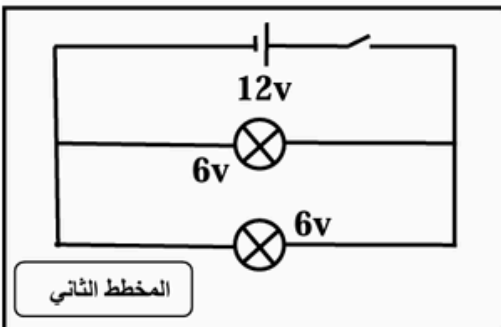

- إذا نزعنا أحد المصباحين: (0.5)

- توهج المصباحين: (0.5)

- المصباحان..... لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(3) المخطط الثالث: - نوع الدارة: (01)

- يتوهج المصباح إذا كانت دارته مغلقة وذلك إذا

كانت: (0.5)

- توهج المصباح: (0.5)

- تستخدم هذه الدارة ل: (0.5)

(01)

- تركيب هذه الدارة في الأماكن..... (0.5)

مثل: و (0.5) (0.5)

- مثل جهة التيار على المخطط. (0.5)

بالتوفيق

