
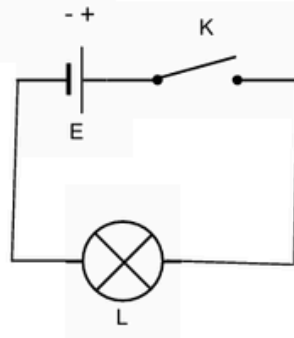


## التصحيح النموذجي لموضوع الفرض المحروس للثلاثي الأول

### الجزء الاول : (12 نقطة)

#### حل التمرين الأول : (06 نقاط)

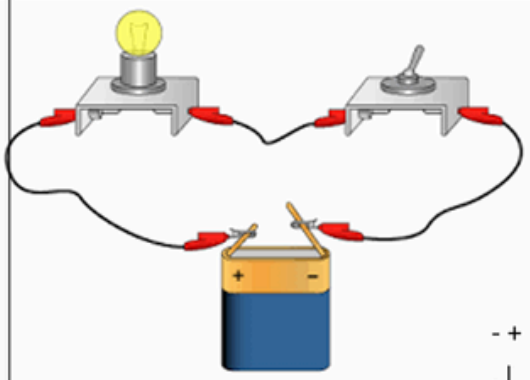

1-العنصر الكهربائي الذي ينقص التركيب حتى يصبح تركيبا لدائرة كهربائية

هو : **العمود الكهربائي ( البطارية-المولد الكهربائي )**

2-إعادة رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقص

3-رسم المخطط النظامي الموافق للتركيب

#### حل التمرين الثاني : (06 نقاط)

1- تسمية عناصر الدارة الكهربائية

**L** مصباح كهربائي - **M** محرك كهربائي - **E** بطارية أعمدة (عمود كهربائي-مولد كهربائي)

**k<sub>1</sub>** قاطعة بسيطة مغلقة - **k<sub>2</sub>** قاطعة بسيطة مفتوحة

2- نوع الربط بين المحرك **M** و المصباح **L** **على التسلسل**.

3- عند غلق القاطعة **K<sub>2</sub>** **يتوقف المحرك عن الدوران** و **تزداد شدة توهج المصباح** و يمكن أن يتعرض للتلف لعدم وجود منصهرة تحميه.

4- نقول عن المحرك في هذه الحالة أنه **مستقصر**

### الجزء الثاني : (08 نقاط)

#### حل الوضعية الإدماجية :

1- يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية : **الدارة الكهربائية ذهاب و إياب**.

2- سبب انطفاء المصابيح عند تلف إحداها لأنها كانت موصولة **على التسلسل**.

3- يجب توصيل المصابيح **على التفرع** حتى لا تتأثر بتلف إحداها

