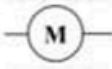
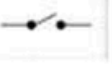
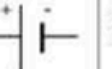


الاجابة النموذجية



الوضعية الأولى:

الجدول 7ن

							رمز العنصر الكهربائي
المحرك	أسلاك توصيل	قاطع مغلقة	قاطع مفتوحة	صمام ضوئي	عمود كهربائي	مصباح كهربائي	اسم العنصر الكهربائي

	الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية و تحتوي على مولد واحد على الأقل
	المولد الكهربائي هو عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية و له قطبان غير متماثلان أحدهما موجب و الآخر سالب

الوضعية الثانية :	10ن
1- الخلل في السيارتين راجع الى سبب تعطل السيارة الاولى لان دلالة المحرك اكبر من دلالة العمود الكهربائي سبب تعطل السيارة الثانية لان الربط المستعمل بين المصباحين هو الربط على التسلسل	
2- طريقة التصليح السيارة الأولى استعمال بطارية ذات دلالة تتوافق مع دلالة المحرك السيارة الثانية استعمال الربط على التفرع بدل من الربط على التسلسل	
3- الرسم	

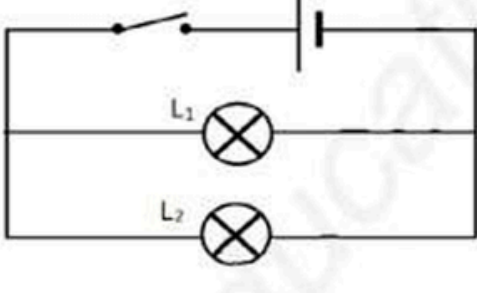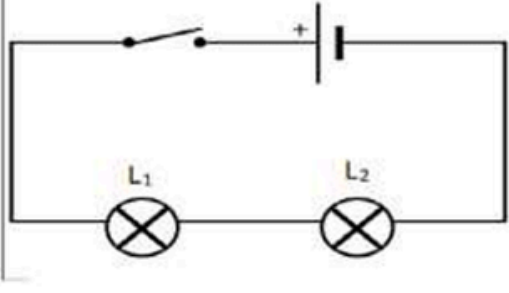المخطط النظامي قبل التصليح	المخطط النظامي بعد التصليح
	
- نوع الإضاءة هي إضاءة عادية	- نوع الإضاءة هي إضاءة قوية