

الاجابة النموذجية			
10ن	الوضعية الاولى		
	1-		
	المقدار	رمزه	اداة قياسه
	حجم السائل	V	المخبار مدرج
	الطول	L	القدم القنوية
وحدة قياسه			
اللتر.			
المتر.			
215CL =.....L 572mL=cL 27mm=.....m 370m=.....km			

الوضعية الثانية	
	1- تفسير : انطفاء المصباح الاول لعدم مرور الكهرباء عبره بل مرت عبر السلك الناقل (المصباح مستقصر) توهج قوي للمصباح الثاني لأنه اصبح ضمن دائرة كهربائية بسيطة و دلالة المولد اصبحت كافية
	3- يحدث في الدارة: بعد ائصال السلك النحاسي بين طرفي المصباحين معا لا يتوهج كي المصباحين و ينصهر العنصر 3
	4- اسم العنصر 3: المنصهرة دورها: حماية الاجهزة الكهربائية من خطر الاستقصار