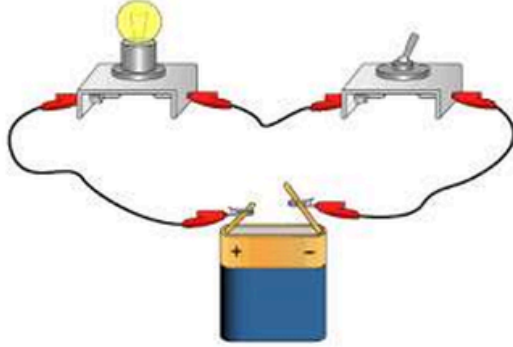
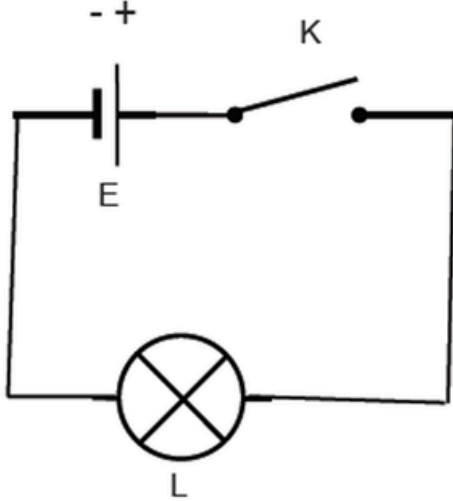


	الاجابة النموذجية
10ن	الوضعية الاولى
	1- العنصر الكهربائي الذي ينقص التركيب حتى يصبح تركيبا لدارة كهربائية هو العمود الكهربائي (البطارية - المولد الكهربائي)
	2- اعادة رسم التركيب مع اضافة العنصر الناقص
	
	3- رسم المخطط النظامي الموافق للتركيب
	
	الجزء الثاني
	1- السبب لان دلالة المصباح غير ملائمة مع دلالة البطارية
	2- الدلالة المصباح المناسبة هي: 9V

10ن	الوضعية الثانية
	1- يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية الدارة الكهربائية ذهاب و اياب
	2- سبب انطفاء المصابيح عند تلف احدها لأنها كانت موصولة على التسلسل حيث اصبحت ضمن دارة كهربائية مفتوحة
	3- يجب توصيل المصابيح على التفرع حتى لا تتأثر بتلف احدها
	