

4- أجب بصحيح أو خطأ : (1×4ن)

- الربط المختلط يضم التركيب على التسلسل و التركيب على التفرع **صحيح**
- الغرض من ضم الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة لتشغيل جهاز معين **صحيح**
- يمكن تمثيل دائرة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي **صحيح**
- الخشب و البلاستيك و الزجاج و الماء النقي هي مواد ناقلة للتيار الكهربائي **خطأ**

5- أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة : (0.5×6ن)

- التيار الكهربائي هو **الحركة** الإجمالية **لدقائق** مادية "صغيرة جدا"، في **جهة** واحدة من القطب **الموجب** إلى القطب **السالب**
- الجسم الناقل هو كل جسم صلب أو سائل **يسمح** بمرور التيار الكهربائي.

6- أملأ الجدول التالي: (0.5×6ن)

						الرمز النظامي
صمام ضوئي	قاطع بسيطة	عمود كهربائي	قاطع من نوع ذهاب إياب	محرك كهربائي	مصباح كهربائي	العنصر الكهربائي

التمرين الثاني : (10): أكمل الفراغات بالإجابات المناسبة:

(1) المخطط الأول: - نوع الربط: **الربط على التسلسل** (01)

- إذا نزعنا أحد المصباحين: **لا يتوهج المصباح الثاني** (0.5)

- توهج المصباحين: **توهج عادي** (0.5)

- المصباحان **ينتميان** لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(2) المخطط الثاني: - نوع الربط: **الربط على التفرع** (01)

- إذا نزعنا أحد المصباحين **يتوهج المصباح الثاني** (0.5)

- توهج المصباحين **توهج قوي** (0.5)

- المصباحان **لا ينتميان** لنفس الدارة البسيطة. (0.5)

(3) المخطط الثالث: - نوع الدارة: **دائرة من نوع ذهاب إياب** (01)

- يتوهج المصباح إذا كانت دارته مغلقة وذلك إذا

كانت: **القاطعان لهما نفس الوضعية** (0.5)

- توهج المصباح: **توهج ضعيف** (0.5)

- تستخدم هذه الدارة لـ: **للتحكم في توهج المصباح**

من مكانين مختلفين (0.5) (0.5)

- تركيب هذه الدارة في الأماكن الواسعة (0.5)

مثل **الأروقة و السلالم** (0.5) (0.5)

- مثل جهة التيار على المخطط. (0.5)

بالتوفيق

