



نوفمبر 2024

المستوى : الاولى متوسط

المدة: 1 سا


فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

اللقب: الاسم: القسم: 1م.....

الوضعية الأولى: 10 نقاط

طلبت الأستاذة من نزيـم إنجاز التركيبـة الكهربائيـة الموضحة في الوثيقة 1، و طرحت عليه عدة أسئلة .
بصفتك تلميذ يدرس في السنة الأولى أجب عن الأسئلة المقدمة :

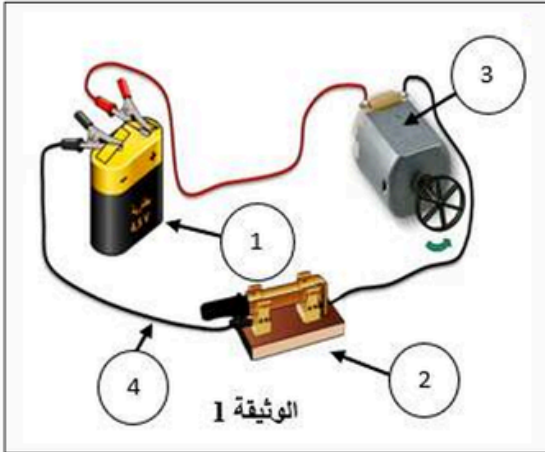(1) سم العناصر المرقمة ؟ مبيـنا دور كل عنصر؟



الرقم	التسمية	دوره
1		
2		
3		
4		

(2) أرسم المخطط النظامي الموافق لهذه التركيبـة



أرسم داخل الإطار

(3) عند عكس أقطاب العنصر رقم 1 ، ماذا تلاحظ؟

الملاحظة:

أراد نزيـم استبدال العنصر رقم 3 بمصباح كهربائي كتب عليه 6v كما هو موضح في الوثيقة 2 :



أ - ماذا تمثل العبارة (6V) في مصباح التوهج؟

.....

ب - ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:


- بطارية مكتوب عليها (6V)

- بطارية مكتوب عليها (3V)


- بطارية مكتوب عليها (12V)

الوضعية الثانية: 10 نقاط

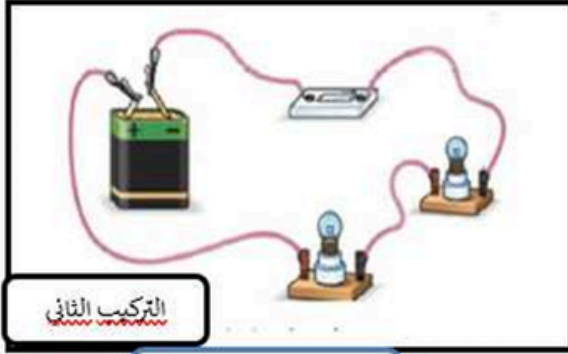قسمت الأستاذة التلاميذ الى فوجين ، و طلبت منهم انجاز دائرة كهربائية تضم مصباحين ، فقام كل فوج بتركيب الدارة كما توضحه الوثيقة رقم 3 .



دائرة الفوج الثاني

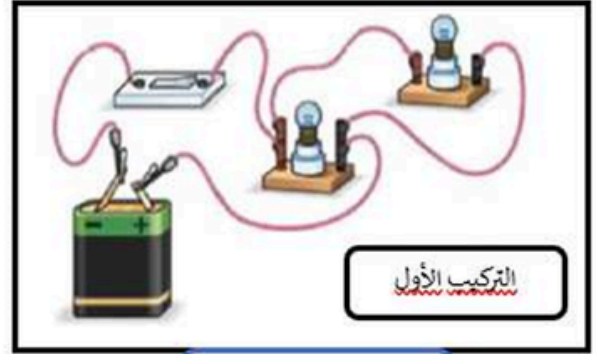

دائرة الفوج الأول

الوثيقة 3

• على ضوء ما درست أجب عن الأسئلة التالية :

(1- أ) - مانوع الربط في الدارتين؟

..... دائرة الفوج الثاني :

..... دائرة الفوج الأول :

(ب) - برأيك كيف يكون توهج المصباحان في كل دائرة ؟

..... دائرة الفوج الأول : دائرة الفوج الثاني :

(2) - ارسم المخطط النظامي الموافق لكل تركيبة :



الدائرة الثانية



الدائرة الأولى

3 - لو نقوم بنزع أحد المصابيح برأيك ماذا يحدث في كل دائرة ؟

..... الدائرة الأولى :

..... الدائرة الثانية :