

تصحيح فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية


الوضعية الأولى: 10 نقاط

طلبت الأستاذة من نزيـم إنجاز التركيبـة الكهربائيـة الموضحة في الوثيقة 1، و طرحت عليه عدة أسئلة .


بصفتك تلميذ يدرس في السنة الأولى أجب عن الأسئلة المقدمة :

(4) سم العناصر المرقمة ؟ مبينا دور كل عنصر؟

الرقم	التسمية	دوره
1	بطارية	تغذية العناصر الكهربائية
2	قاطعة	فتح و غلق الدارة الكهربائية
3	محرك	الدوران
4	اسلاك التوصيل	الربط بين العناصر الكهربائية

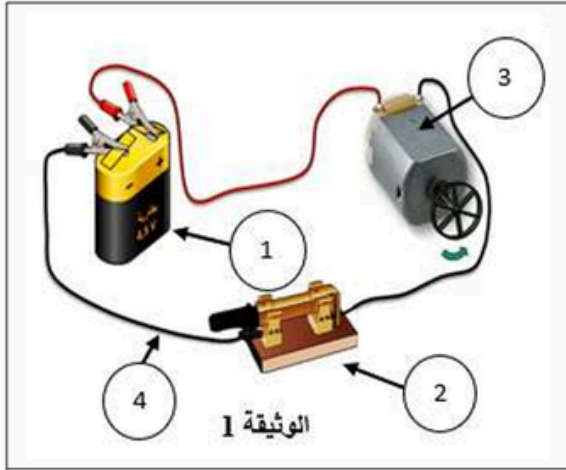

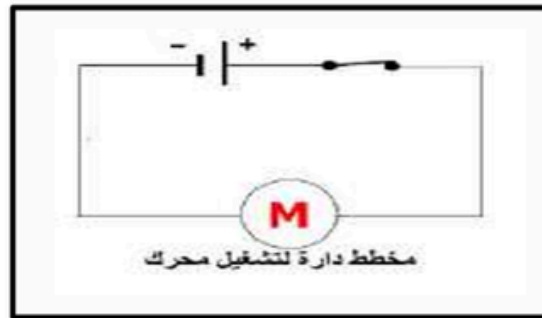(5) أرسم المخطط النظامي الموافق لهذه التركيبـة



أرسم داخل الإطار

(6) عند عكس أقطاب العنصر رقم 1 ، ماذا تلاحظ؟

الملاحظة : عند عكس اقطاب المولد نلاحظ انعكاس جهة دوران المحرك

أراد نزيـم استبدال العنصر رقم 3 بمصباح كهربائي كتب عليه 6V كما هو موضح في الوثيقة 2 :



أ - ماذا تمثل العبارة (6V) في مصباح التوهج؟

تمثل العبارة (6V) دلالة المصباح

ب - ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:


- بطارية مكتوب عليها (6V) توهج المصباح بشكل عادي

- بطارية مكتوب عليها (3V) توهج المصباح ضعيف

- بطارية مكتوب عليها (12V) توهج المصباح بشدة ثم يتلف

الوضعية الثانية: 10 نقاط

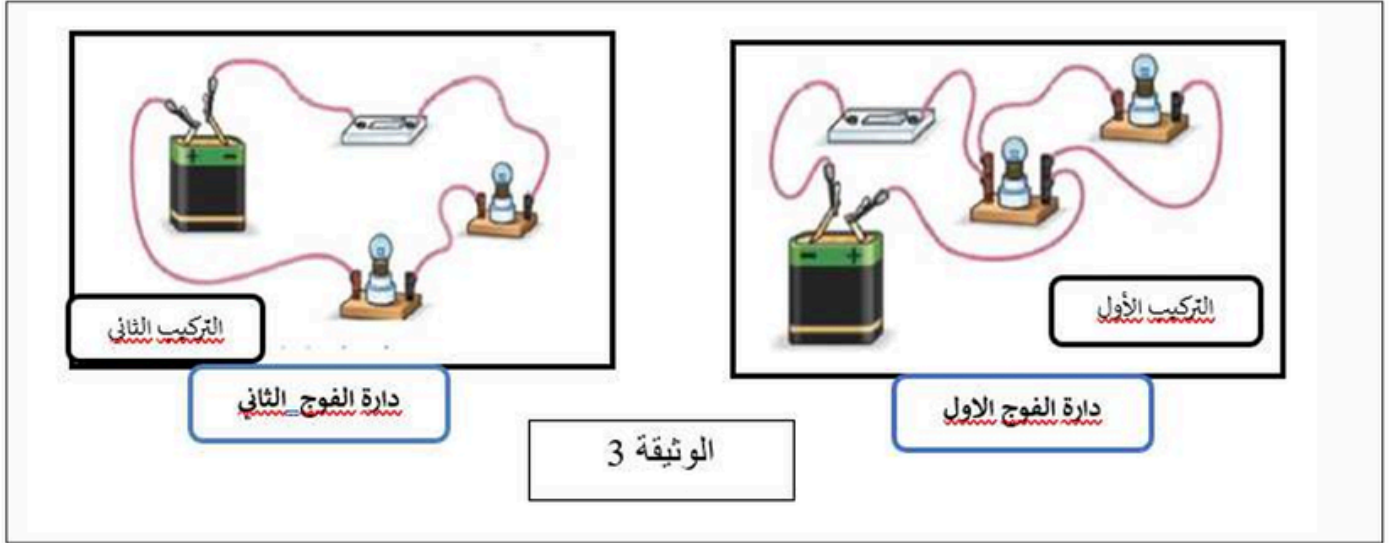فوجت الأستاذة التلاميذ الى فوجين ، و طلبت منهم انجاز دائرة كهربائية تضم مصباحين ، فقام كل فوج بتركيب الدارة كما توضحه الوثيقة رقم 3 .



• على ضوء ما درست أجب عن الأسئلة التالية :

(1)- (أ)- مانوع الربط في الدارتين؟

الدائرة الفوج الثاني: دائرة على التسلسل


الدائرة الفوج الأول : الربط على التفرع

(ب)- برأيك كيف يكون توهج المصباحان في كل دائرة ؟


الدائرة الفوج الثاني: انارة ضعيفة

الدائرة الفوج الأول: انارة عادية

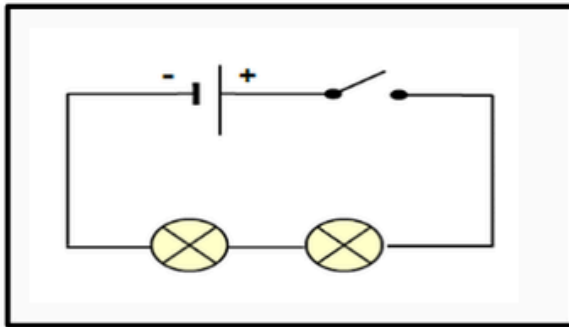(2)- ارسم المخطط النظامي الموافق لكل تركيبة :



الدائرة الثانية

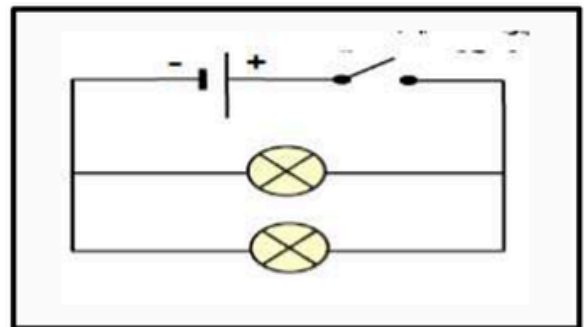

الدائرة الأولى

3 - (لو نقوم بنزع أحد المصابيح برأيك ماذا يحدث في كل دائرة ؟

الدائرة الأولى يبقى المصباح الثاني متوهج

الدائرة الثانية ينطفئ المصباح الثاني