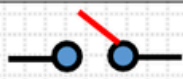


حل التمارين

التمرين الأول:

إكمال الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزه	دوره
المصباح		التوهج
البطارية		توليد الكهرباء
المحرك		الدوران
الصمام الضوئي		يسمح بمرور الكهرباء من جهة واحدة فقط
قاطعة مفتوحة		قطع الكهرباء

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ وقد م لكل فوج الأدوات اللازمة لتشغيل دارات كهربائية فقام الفوج الأول بإنجاز الدارة المبينة في الوثيقة:


1/ تسمية العناصر المرقمة وما دور العنصر 1 في الدارة:

1/ البطارية: تغذية عناصر الدارة بالكهرباء

2/ اسلاك توصيل: توصيل الكهرباء الى عناصر الدارة الكهربائية


3/ مصباح التوهج: الإنارة

4/ القاطعة: قطع أو السماح بمرور الكهرباء

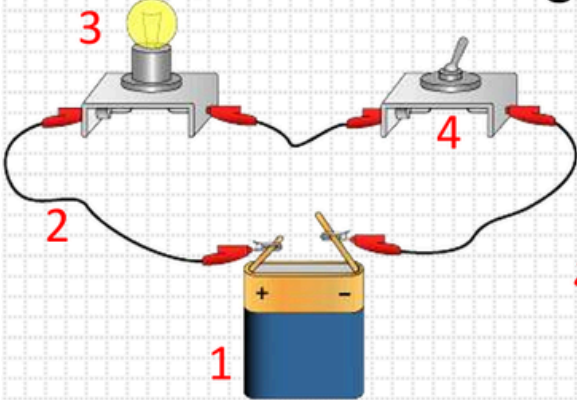

2/بعد غلق العنصر 4: توهج المصباح

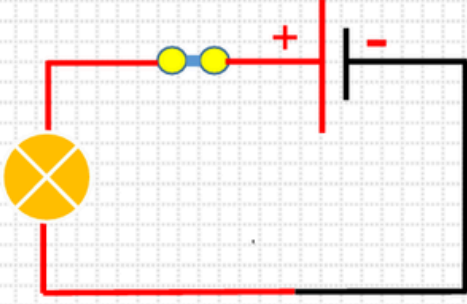3/الدلالة التي يجب ان يحملها العنصر 3 حتى يتوهج توهجا عاديا: يجب أن تكون دلالته متوافقة مع دلالة المصباح.




4/إنجاز المخطط النظامي للدائرة باستعمال الرموز النظامية:

نستبدل العنصر 3 بمحرك كهربائي نقوم بعكس توصيل قطبي العنصر 1

5/دوران المحرك في الجهة المعاكسة.

التمرين الثالث:

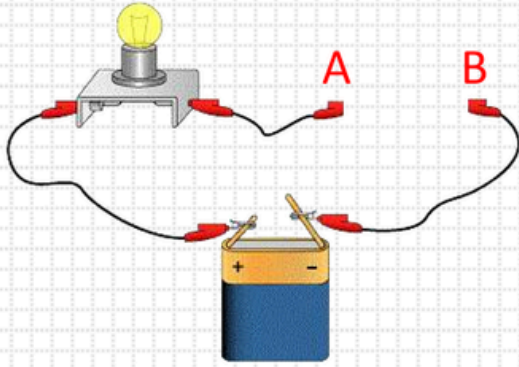طلب الأستاذ من التلاميذ تركيب الدارة حسب الوثيقة وفي كل مرة يضع جسم بين A و B
املاء الجدول بوضع العلامة x في المكان المناسب؟



المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
بلاستيك		x
الذهب	x	
الحديد	x	
الزجاج		x
ماء نقي		x
ماء ملحي	x	

التمرين الرابع:

لاحظ الشكل المقابل:

1/نوع ربط المصابيح في الدارة المقابلة: ربط مختلط

2/عند تلف المصباح 1: ينطفئ المصباح الثاني والثالث

3/نوع ربط المصابيح 1 و 2: ربط على التسلسل

4/نوع ربط المصابيح 2 و 3: ربط على التفرع

5/عند نزع المصباح 2: تبقى بقية المصابيح في حالة توهج

