



ديسمبر 2019


المستوى: الأولي متوسط

المدة: 1.5 سا

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

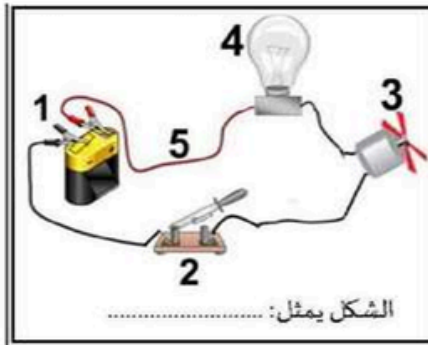

اليك الشكل المقابل:


الوثيقة 01

- 1) سم العناصر المرقمة.
- 2) اذكر وظيفة كل عنصر.

- 3) ارسم المخطط النظامي للشكل موضعا جهة التيار الكهربائي.
- 4) اذا عكسنا أسلاك العنصر 1 ماذا يحدث؟ علل.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

-لاحظ جيدا المخطط المقابل.

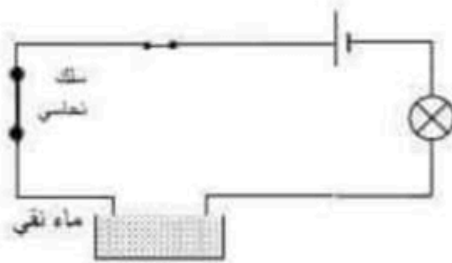

الوثيقة 02

1) هل يشتعل المصباح؟.....

لماذا؟.....

2) عندما نعوض الماء النقي ب (ماء+ملح) اكتب.

الملاحظة.....

الاستنتاج.....

3) نعوض السلك النحاسي بالمواد المبينة في الجدول التالي:

* اكمل الجدول التالي بوضع العلامة * في الخانة المناسبة:

المواد	مسطرة بلاستيكية	خشب	ورق المنيوم	خشب مبلى	زجاج	حديد
ناقل						
عازل						

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

1 . لاشتعال مصباح دلالتة 5v قام محمد بتركيب الدارة التالية حيث المولد يحمل الدلالة 1.5v

- بعد غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟

- نضيف عمودان آخران مماثلان للأول يحملان الدلالة 1.5v . كيف يكون التوهج الآن؟


- كم تساوي قيمة البطارية بعد اضافة العمودان؟

2 . أراد زميل محمد أن يضيف مصباحا آخر دلالتة 5v.

- كيف يقوم بربطه حتى يتوهج مثل المصباح الاول؟

- أرسم مخطط هذه الدارة مع العلم أن بها ثلاثة أعمدة 1.5v و مصباحين 5v .

3 . اليك المخطط التالي:

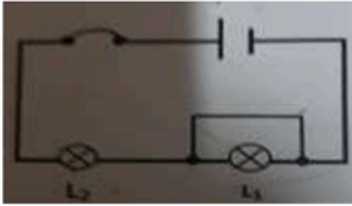

-نقوم بربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L1

*ماذا يحدث للمصباح L2؟

*اعط 3 احتياطات أمنية الواجب اتخاذها في المنزل لتجنب هذه الدارة.

بالتوفيق