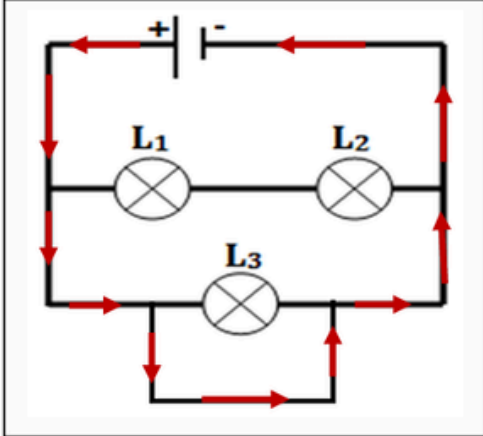


التصحيح النموذجي لاختبار الأولى متوسط الفصل الأول

العلامة		عناصر الإجابة	السؤال	التمرين																																								
المجزأة	الكلية																																											
06	01	• تركيب الدارة هو تركيب مختلط.	س1	الوضعية الأولى																																								
	0.75 * 02	• تم ربط المصباح L_1 مع: ✓ المصباح L_2 على التسلسل. ✓ المصباح L_3 على التفرع.	س2																																									
	0.5 * 3	• يتوهج المصباح L_1 توهجا ضعيفا. • يتوهج المصباح L_2 توهجا ضعيفا. • يتوهج المصباح L_3 توهجا عاديا.	س3																																									
	0.5 * 2 0.5 * 2	• عند استبدال المصباح L_2 بمسطرة بلاستيكية ينطفئ المصباحان L_1 و L_3 وعند استبداله بغر فیت قلم الرصاص يبقى المصباحان L_1 و L_3 متوهجان. • الاستنتاج: نستنتج أنّ المسطرة البلاستيكية عازلة للتيار الكهربائي أما غر فیت قلم الرصاص فهو ناقل للتيار الكهربائي.	س4																																									
06	0.5 * 2	• التركيب الموجود في الغرف هو التركيب (02) و التركيب الموجود في الأروقة هو التركيب (03).	س1	الوضعية الثانية																																								
	01 * 2	• إذا تعرض المصباح L_1 للتلف فإنّ: التركيب (02): المصباح L_2 يبقى متوهجا (تركيب على التفرع). التركيب (03): المصباح L_2 ينطفئ (تركيب على التسلسل).	س2																																									
	0.25 * 12	• ملأ الجدولين: <table><tr><th colspan="3">التركيب (03)</th><th colspan="4">التركيب (02)</th></tr><tr><th>حالة المصباحين</th><th>وضعية K_2</th><th>وضعية K_1</th><th>حالة المصباح L_2</th><th>حالة المصباح L_1</th><th>وضعية K_2</th><th>وضعية K_1</th></tr><tr><td>1</td><td>C</td><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>مفتوحة</td><td>مفتوحة</td></tr><tr><td>0</td><td>D</td><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>مغلقة</td><td>مفتوحة</td></tr><tr><td>1</td><td>D</td><td>B</td><td>1</td><td>0</td><td>مفتوحة</td><td>مغلقة</td></tr><tr><td>0</td><td>C</td><td>B</td><td>1</td><td>1</td><td>مغلقة</td><td>مغلقة</td></tr></table>	التركيب (03)			التركيب (02)				حالة المصباحين	وضعية K_2	وضعية K_1	حالة المصباح L_2	حالة المصباح L_1	وضعية K_2	وضعية K_1	1	C	A	0	0	مفتوحة	مفتوحة	0	D	A	0	0	مغلقة	مفتوحة	1	D	B	1	0	مفتوحة	مغلقة	0	C	B	1	1	مغلقة	مغلقة
التركيب (03)			التركيب (02)																																									
حالة المصباحين	وضعية K_2	وضعية K_1	حالة المصباح L_2	حالة المصباح L_1	وضعية K_2	وضعية K_1																																						
1	C	A	0	0	مفتوحة	مفتوحة																																						
0	D	A	0	0	مغلقة	مفتوحة																																						
1	D	B	1	0	مفتوحة	مغلقة																																						
0	C	B	1	1	مغلقة	مغلقة																																						

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعيار
الكلية	المجزأة			
1.5	1.5	• تحديد سبب عدم توهج المصابيح.	س1	الترجمة السليمة للموضعية
		• تفسير هذه الحالة برسم جهة دوران التيار الكهربائي.	س2	
		• توقع ما سيحدث لو وضع السلك بين طرفي المصباح L_1 .	س3	
		• ذكر التدابير اللازمة لحماية الدارة الكهربائية في المنزل.	س4	
5.5	01	• سبب عدم توهج المصابيح L_1 ، L_2 و L_3 هو استقصار المصباح L_3 وبالتالي استقصار الدارة.	س1	الاستعمال الصحيح لأدوات المادة
	1.5		س2	
	0.5 *	• لو وضع التلميذ السلك بين طرفي المصباح L_1 سينطفئ هذا الأخير وتزداد شدة توهج المصباح L_2 بينما يبقى المصباح L_3 متوهجا.	س3	
	0.5 *	• التدابير اللازمة لحماية الدارة الكهربائية في المنزل: ✓ تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي. ✓ وضع منصهرة وقاطع آلي يسمح بقطع التيار الكهربائي في المنزل عند الضرورة.	س4	
0.75	0.25 0.25 0.25	• التسلسل المنطقي للأفكار • التعبير بلغة علمية • دقة الإجابة والرسم	كل الأسئلة	انسجام الإجابة
0.25	0.25	• نظافة الورقة • وضوح الخط	كل الأسئلة	الإتقان