

ساعد يوسف وأبوه بإجابتك على ما يلي:

5. ما نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو

يوسف إنجازها؟ (1.5ن)

نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو يوسف إنجازها هي دائرة ذهاب وإياب

6. هل يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة

مجدداً في تركيبه و شراء قاطعة جديدة واحدة

فقط؟ (1.5ن)


لا يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة مجدداً

في تركيبه ويجب عليه شراء قاطعتين جديدتان من نوع قواطع ذهاب وإياب

التعليق: (1.5ن)

لأنه في دائرة ذهاب وإياب يجب استعمال قواطع من نوع ذهاب وإياب ذات ثلاث مرابط والقاطعة القديمة هي قاطعة بسيطة ذات مرتبين فقط لذا لا يمكن استعمالها

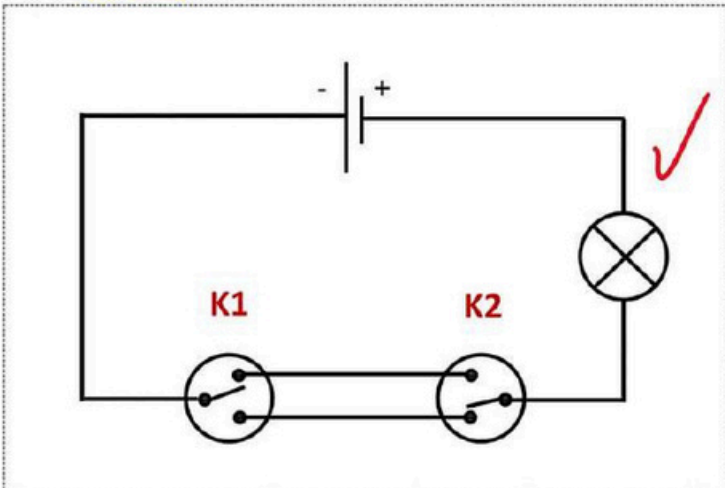7. ارسم مخطط الدارة بالرموز النظامية. (1.5ن)



8. أين نجد هذا النوع من الدارات؟ (1.5ن)

يمكن أن نجد هذا النوع من الدارات في:

- الأروقة الطويلة
- السلم
- غرفة ذات مدخلين

7. ما نوع الربط العناصر 4 و 5؟ (1ن)

نوع الربط العناصر 4 و 5 هو ربط على التفرع

8. عند غلق العنصر 1 ماذا يحدث للعنصر 5 إذا نزعنا

العنصر 3؟ (1ن)


يبقى العنصر 5 مشغول

9. ما نوع الربط في هذه الدارة؟ (1ن)

نوع الربط في هذه الدارة هو ربط مختلط

10. أعد رسم الدارة حيث نجعل العناصر 3 و 4 و 5

مربوطة على التفرع. (1ن)

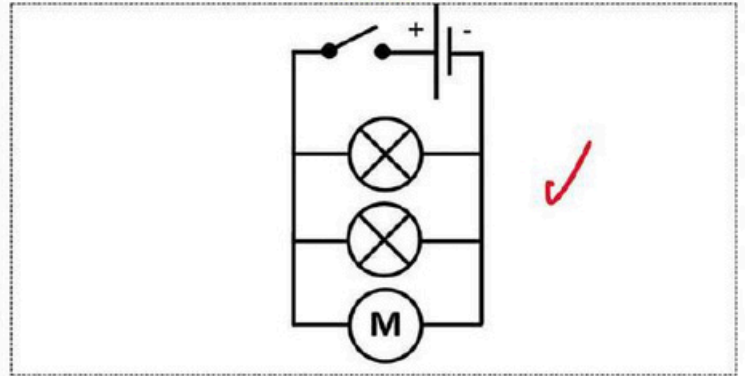

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في كل وقت متأخر من الليل تنادي الجدة يوسف لكي يطفئوا مصباح غرفتها لصعوبة نهوضها من السرير، فأراد أبو يوسف أن يجعل لها قاطعة ثانية قرب السرير كي يسهل على والدته التحكم في إشعال وإطفاء مصباح غرفتها.

