

التمرين الأول:

أثناء ذهابك مع والدك إلى محل لشراء لوازم الدارة الكهربائية لصنع المشروع الذي طلب منك انجازه و وجدت هذا الملصق المبين في الجدول التالي فطلب والدك منك تسمية العناصر الكهربائية وشرح بعض المفاهيم .


1- أتمم الجدول التالي :

رمز العنصر الكهربائي						
اسم العنصر الكهربائي	عمود كهربائي					المحرك

2- عرف كل من : المولد الكهربائي - الدارة الكهربائية .

التمرين الثاني:

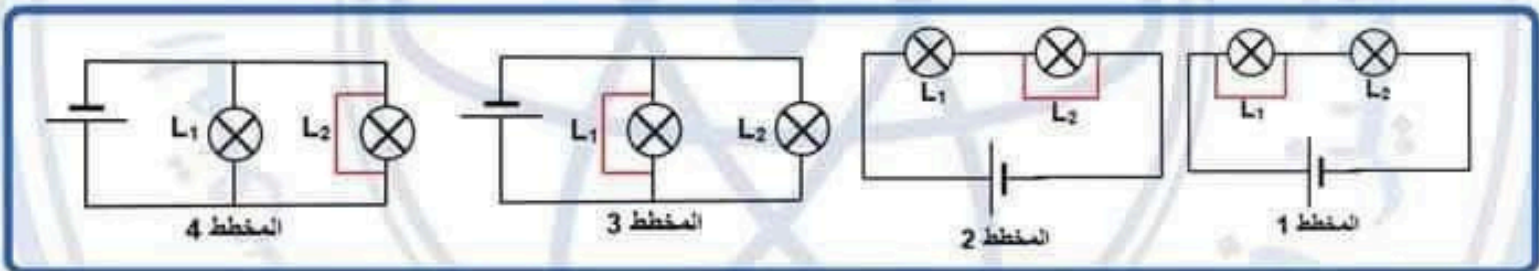في إطار التحضير لفترة الاختبارات و أثناء المراجعة لدرس الاستقصار تصادفت مع المخططات التالية :



1- اكمل الجدول الآتي , وحدد في التراكيب الأربعة ما إذا كان المصباح يتوهج أو لا يتوهج ؟


المخطط 4	المخطط 3	المخطط 2	المخطط 1	
.....				المصباح L_1
.....				المصباح L_2

2- ماهي العناصر التي يمكن ان تتلف في كل مخطط ؟

3- ماهي الإحتياجات اللازمة لتشغيل الدارة الكهربائية في شروط أمنية ؟

الوضعية الإدماجية :

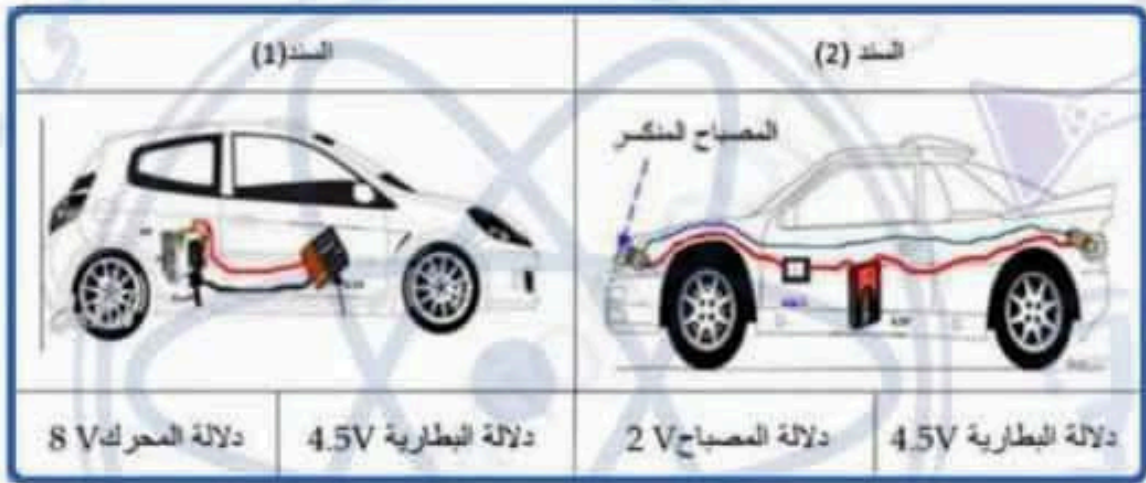أثناء زيارتك لمنزل خالتك وجدت ابنها يلعب بسيارتين صغيرتين لكنه اشتكى من عطل في السيارتين
السيارة الاولى : تسير ببطء رغم أن البطارية جديدة .
السيارة الثانية : ارتطمت (اصطدمت) بالجدار فتكسر أحد المصابيح الامامية ولكن مصباح الجهة
 الاخرى اصبح لا يتوهج بالرغم انه سليم ,ساعد وليد لتصليح السيارتين .



- 1-برايك اين يكمن الخلل في السيارتين المعطلتين ؟
- 2-اعط لكل خلل ذكرته طريقة تصليح مناسبة .
- 3-قم برسم مخطط النظامي لدارة الكهربائية بالنسبة للسيارة الثانية قبل التصليح وبعده .
- 4-مانوع الإضاءة في كل من المخططين (قبل التصليح وبعده) ؟



الفيزياء